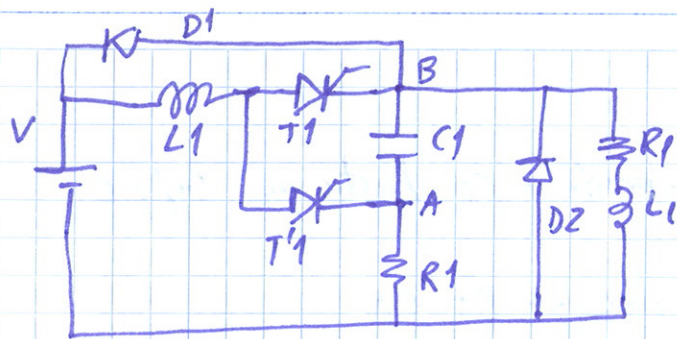



Int. estático de bloqueo forzado por Induct. en serie.



D1 → permite circ. de corriente de descarga de C1


D2 → permite extinción. i_{load} sin sobretensión.

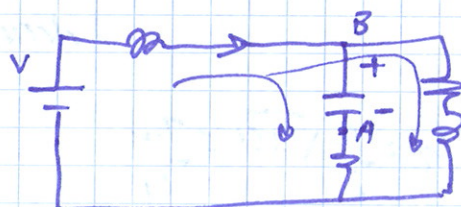$t = t_0$ { T1 ON → int. cda.
 $i_{L1} = I$
 $V_0 = V$
 $V_{C1} = V$ ($Z_1 = R1(1)$)
 $V_A = 0$
 TZ, D1, D2 → OFF



$t = t_0$ T1' ON → apertura int.

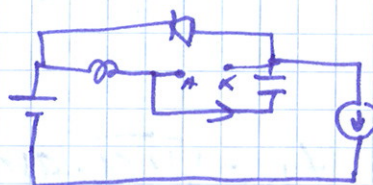$V_A = 0 \rightarrow V$
 $V_B = V \rightarrow 2V$



$V_{AK-T1} = V_A - V_B = -V_C = -V$
 comienza descarga resonante de C1 a través de { L1
 D1
 T1'



en $t = t_1 \rightarrow V_{C1} = 0 \Rightarrow V_{AK-T1} = 0 \Rightarrow t_c$

$i_{L1} \rightarrow \text{Máximo}$
 i_{D1}


$t_1 = t_0 = \sqrt{L1C1} \arctg(R\sqrt{\frac{C1}{L1}})$

V_{in}/I_{max}

en $t = t_2 \rightarrow i_{D1}(t_2) = 0 \rightarrow$ { D1 OFF
 $V_C = -V \rightarrow D2$ ON

$V_{carga} = 0$

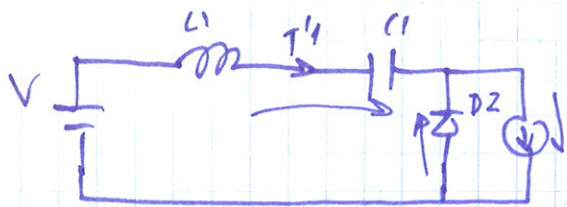$i_{D1}(t_2) = i_{T1'}(t_2) - I_0 = 0$
 $\hookrightarrow t_2 = \sqrt{L1C1} \arcsen(\frac{2R\sqrt{L1C1}}{R^2C1 + L1})$




i_{L1} sigue cargando más negativamente a $C1$ hasta que $i_{T1} = 0$
 en $t = t_3$ → $i_{T1} = 0$ — $T1$ bloqueado — $D2$ ON

$$V_{carga} = \begin{cases} 0 & \text{si } I_{oc} \\ \text{deciere a 0 con } \tau = LR & \text{si es carga RL} \end{cases}$$

$$t_3 - t_2 = \frac{\pi}{2} \sqrt{L1 C1} = \frac{T_{res}}{4}$$

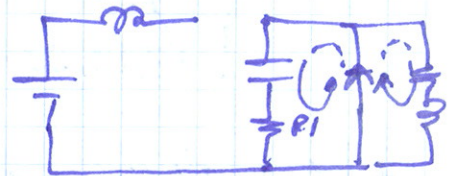$t > t_3$ → $T1$ bloqueado.
 $C1$ se descarga por $R1$, $D2$



DISEÑO : $t_b = \sqrt{L1 C1} \cdot \arctg \left\{ \frac{V_{in}}{I_{omax}} \cdot \sqrt{\frac{C1}{L1}} \right\}$



→ Menor energía reced. posible

$$i_{L1} \max = V_{in} \sqrt{\frac{C1}{L1}} \approx 1.5 I_{omax}$$

↓

$$t_g = \sqrt{L1 C1} \cdot \arctg(1.5) \approx \sqrt{L1 C1}$$

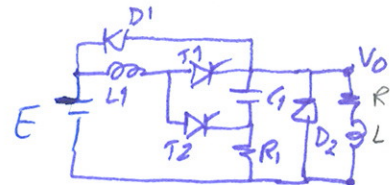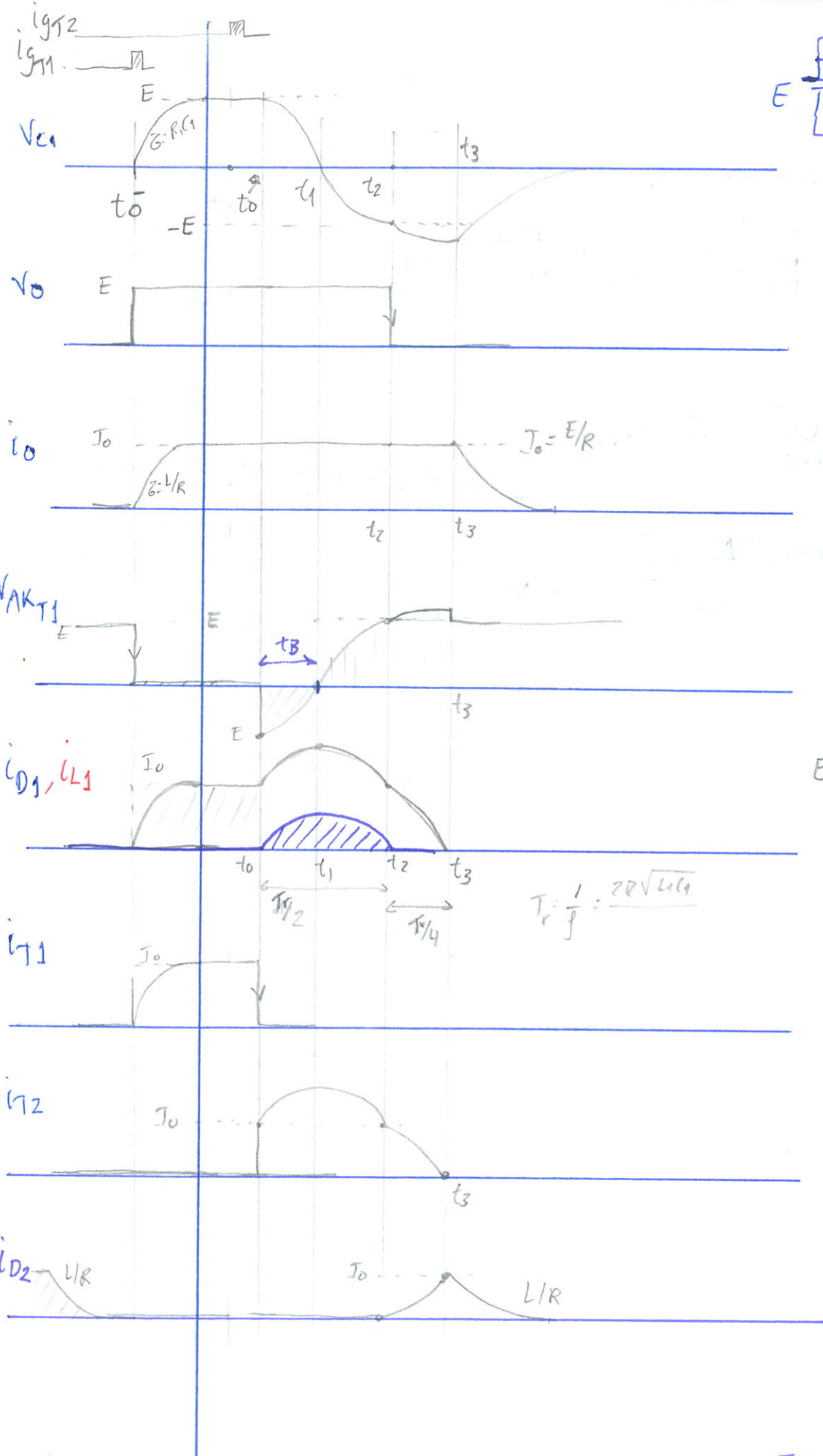
$$\rightarrow \begin{cases} G = 1.5 \cdot t_g \frac{I_{omax}}{V_{in}} \\ L1 = 0.66 \frac{t_g \cdot V_{in}}{I_{omax}} \end{cases}$$



$t_0 < t < t_1$ $T_1 \rightarrow T_{1ON}$



$t = t_1 \rightarrow T_2 ON$

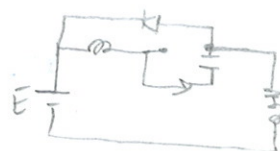

en $t = t_2 \rightarrow D1 OFF$


$V_{C1} = -E$

$E = V_o - V_{C1} \rightarrow D_2 ON$



cuando $i_{D2} = I_o \rightarrow T_2 OFF$

en $t_3 \rightarrow T_2 OFF$

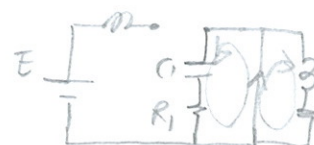

$$t_B \rightarrow \left. \begin{aligned} V_{AKT1}(t_1) &= -V_{C1}(t_1) = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow t_1 = t_B = \sqrt{L_1 C_1} \cdot \arctg \left[\frac{R \cdot \sqrt{C_1}}{L_1} \right]$$

$\downarrow$
 $\frac{E}{I_{max}}$

→ se limita la energia reactiva

$$i_{r2}|_{res.} = \boxed{E \cdot \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{L_1 C_1}}\right) + \frac{E}{R_0} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{L_1 C_1}}\right)}$$

$$\boxed{E \cdot \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} = 1.5 I_{0max}}$$

$$t_g = \sqrt{L_1 C_1} \cdot \arccos\left(\frac{E}{I_{0max}} \sqrt{\frac{C_1}{L_1}}\right)$$

$$\boxed{t_g = \sqrt{L_1 C_1} \cdot \arccos(1.5) \approx \sqrt{L_1 C_1}}$$

$$C_1 \approx 1.5 \cdot t_g \frac{I_{0max}}{E}$$


$$L_1 = 0.66 \frac{t_g \cdot E}{I_{0max}}$$

* Troceador de Oscilación


$$t < t_0 \rightarrow \begin{matrix} T1 \\ T2 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} T1 \\ T2 \end{matrix}} \right\} \text{OFF}$$

$$I_{D2} = I_0$$

$$V_{C1} = E$$

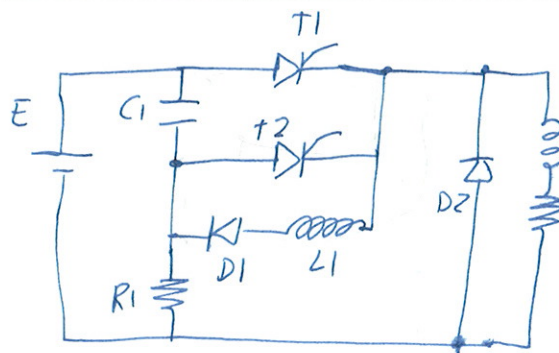

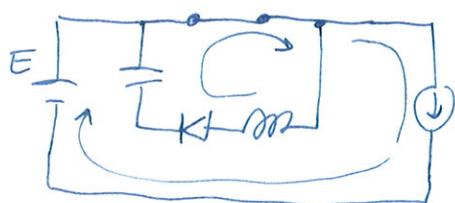en $t = t_0 \rightarrow T1 \text{ ON} \rightarrow i_{C1} \text{ descarga por } L1 \text{ D1} \rightarrow \text{cicrl. resonante unidirec.}$
 $D2 \text{ OFF}$



$$V_{\text{carga}} = E$$

$$i_c(t) = \frac{E}{L_1 \omega} \sin(\omega t) \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \end{array} \right.$$

$$V_c(t) = E \cos(\omega t)$$

(t₁)

$$V_c(t_1) = 0$$

$$i_{D1}(t_1) = i_{\text{max}} = \frac{E \sqrt{L_1 C_1}}{L_1} = E \sqrt{\frac{C_1}{L_1}} \rightarrow \left[t_1 = \frac{T}{4} \right] = \frac{\pi}{2} \sqrt{L_1 C_1}$$

(t₂)


$$\left. \begin{array}{l} i_{D1}(t_2) = 0 \\ V_c(t_2) = -E \end{array} \right\}$$

$$V_{AKT2} = -V_c(t) \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{AKT2}(t_0) = -E \\ V_{AKT2}(t_1) = 0 \\ V_{AKT2}(t_2) = E \end{array} \right.$$

⇒ * puede ser rebado para comienzos del instante de apertura.

en $t = t_3 \rightarrow$ apertura del regulador
 $\uparrow T2 \text{ ON.}$

$t_3 \rightarrow T2 ON$

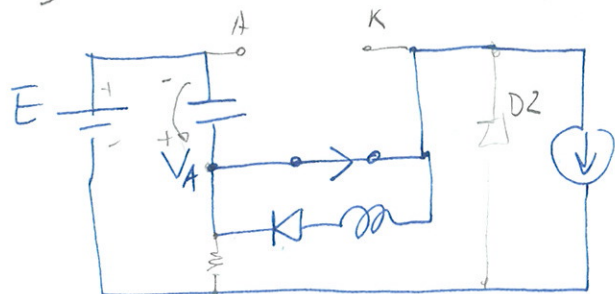

$$V_c(t_2) = E \rightarrow V_A = ZE$$

en $t_3 - V_{AK T1}(t_3) = E - V_A = -E$
 ↓
 bloqueado de T1

→ $V_{carga} = V_A = ZE \rightarrow$ salto tens. 3.

$V_{AK D2} = 0 - ZE \rightarrow$ invers. polariz.

t_3^+

→ C_1 se descarga por T2 → de forma lineal I_0

$$V_c(t) = V_c(t_2) + \frac{1}{C} \int i dt = -E + \frac{I_0 \cdot t}{C_1}$$

$V_c(t_c) = 0 \rightarrow$ $t_c = \frac{EC_1}{I_0}$ instante a partir del cual $V_{AK T1} > 0$

↓
 $C_1 \geq \frac{t_{off} \cdot I}{E}$ ($t_c > t_g$)

en t_4

→ $V_c(t_4) = E \rightarrow V_{AK T1} = V_c = E$

$V_{AK D2} = 0 \rightarrow V_{carga} = 0$ $t_4^+ \rightarrow$ DZON

* corte de T2 por falta de corriente. ✓

$V_c(t_4) = E$


→ $E = -E + \frac{I t_4}{C_1} \rightarrow \left\{ t_4 = \frac{2E \cdot C_1}{I_0} \right\}$

$V_{AK T2}(t_4^+) = 0 - I_{T2} = 0$


$i_{D2} = I_0 \rightarrow$ hasta la nueva conduc. de T1 en t_5
 nuevo periodo de funcionamiento.

Troceador de Oscilación.

control

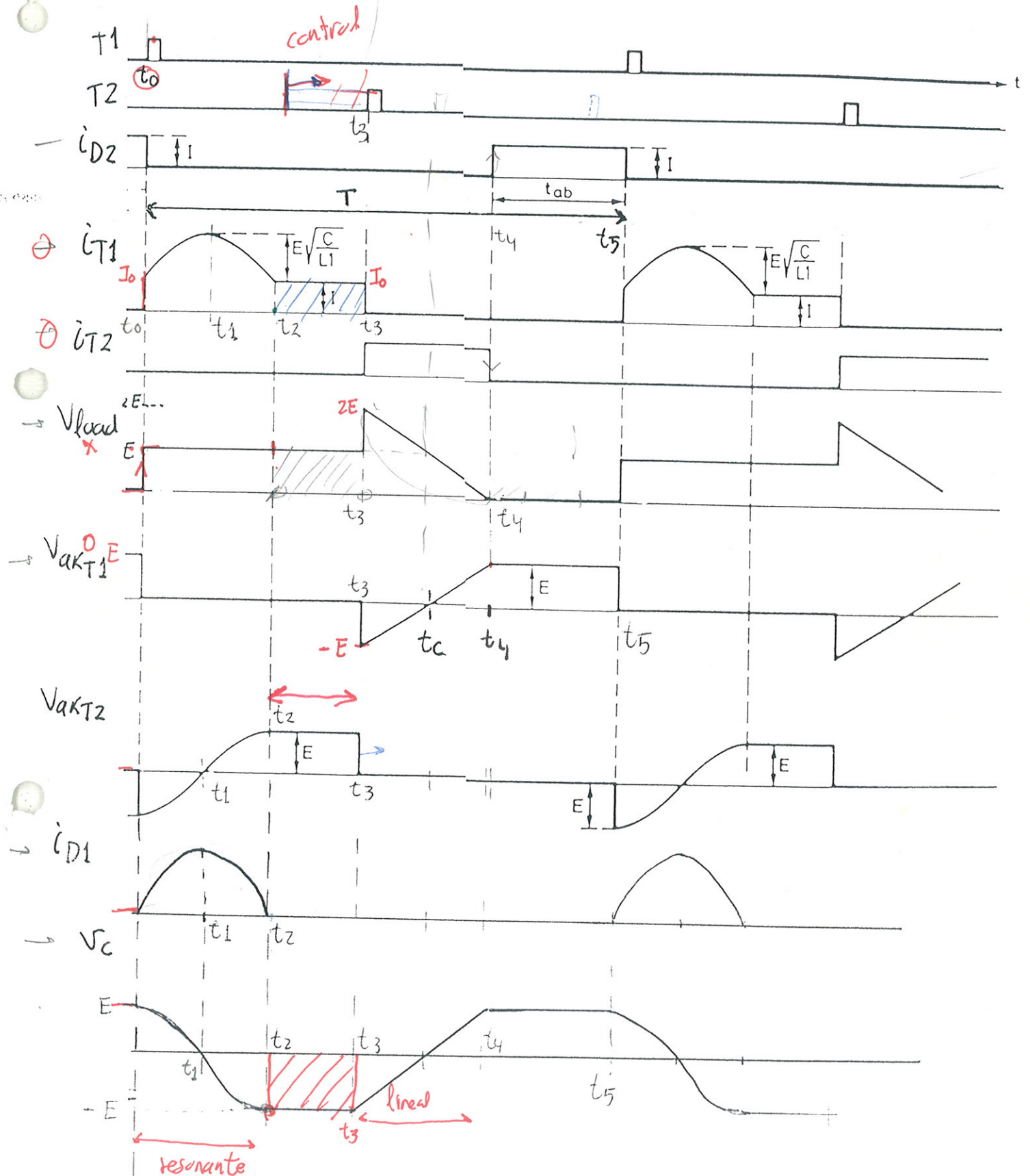

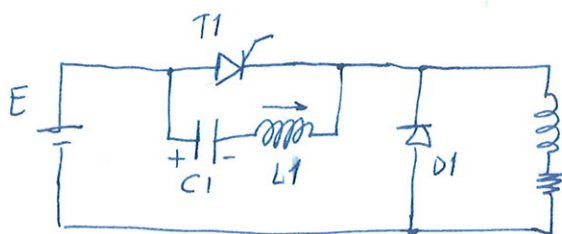
* Regulador de frecuencia variable. Bloqueo por circ. resonante $\rightarrow$ (Autocomutados)



$t_{on} \rightarrow$ establecido por LC
 - variación P_o con la frecuencia
 - simple
 t_{off} variable

$t < t_0 \rightarrow$ T1 OFF
 D1 ON $\rightarrow V_{load} = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} V_{AK-T1} = E ; V_{C1} = E \\ i_{D1} = I_o \end{array} \right.$

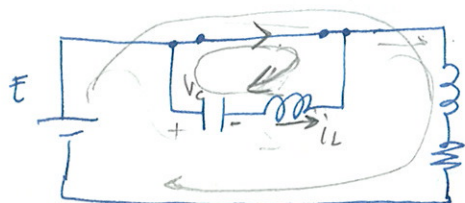$t = t_0 \rightarrow$ T1 ON comienza descarga resonante de C_1



D1 OFF ; $V_{load} = E$

$$\left. \begin{array}{l} V_{L1} + V_{C1} = 0 \rightarrow V_{C1} = -L \frac{di_c}{dt} \\ i_L = -i_c = -C \frac{dV_{C1}}{dt} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} i_{T1}(t) + i_{L1}(t) = I_o \\ i_{L1}(t) = \frac{E}{L_1 \omega} \cdot \sin \omega(t - t_0) \\ V_{C1}(t) = -E \cos \omega(t - t_0) \end{array} \right\}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$$

en $t = \frac{t_0 + t_1}{2} \rightarrow V_C = 0$
 i_{L1} max

$t_0 < t < t_1$ semiciclo resonante de descarga de C_1 desde E a $-E$

$$t_1 - t_0 = \frac{2R\sqrt{L_1 C_1}}{2} = \pi \sqrt{L_1 C_1} = \frac{\pi}{\omega_1}$$

$t_1 < t < t_2$

C_1 se descarga pero en sent. opuesta.

V_{C1} se hace menos negativo.

i_{C1} va de 0 hasta I_o senoidal.


i_{T1} va de I_o hasta 0

$$t_2 - t_1 = \frac{1}{\omega} \arcsin \left[\frac{I_o \cdot L_1 \cdot \omega}{E} \right]$$

en $t=t_2 \rightarrow$ **T1 OFF** pues $i_{L1}(t_2) = I_0$

$$i_{T1} = I_0 - i_{L1} = 0$$

$$V_{AK-T1} = -E + E = V_c$$

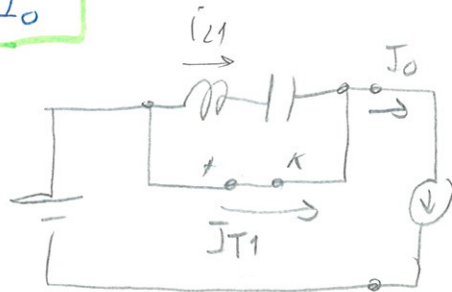


$$V_{load} = 2E - E \quad t_{ZT1} = \frac{1}{\omega} \arccos \left[\frac{I_0 L_1 \omega}{E} \right]$$

$$V_{load} = E - V_c = E - (-E + E) \uparrow$$

$t_2 < t < t_3$

coincide con el tiempo de bloqueo. $\leftarrow$

Descarga lineal de C1

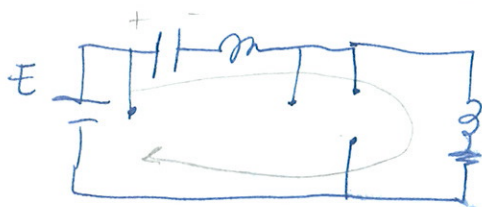

V_{c1} de $V_{res.}$ hasta 0

$$V_{AK-T1} = V_c$$

$$[V_{load} = E - V_c] \rightarrow E < V_{load} < 2E$$

$$t_3 - t_2 = |V_c(t_2)| \cdot \frac{C_1}{I_0} \equiv t_{bloqueo} \quad \leftarrow \quad i_c = C \frac{dV}{dt}$$

$t_3 \rightarrow$ final bloqueo $\rightarrow V_{AK-T1} = V_c = 0$

$$i_{L1} = I_0; I_{D1} = I_{T1} = 0$$

$$V_{load} = E - V_c = E$$

$$V_{AK-D1} = -V_{load} = -E \rightarrow D1 OFF$$






$t_3 < t < t_4$

Carga lineal de C1

V_c va desde 0 E

$$[t_4 - t_3 = \frac{C_1 \cdot E}{I_0}]$$

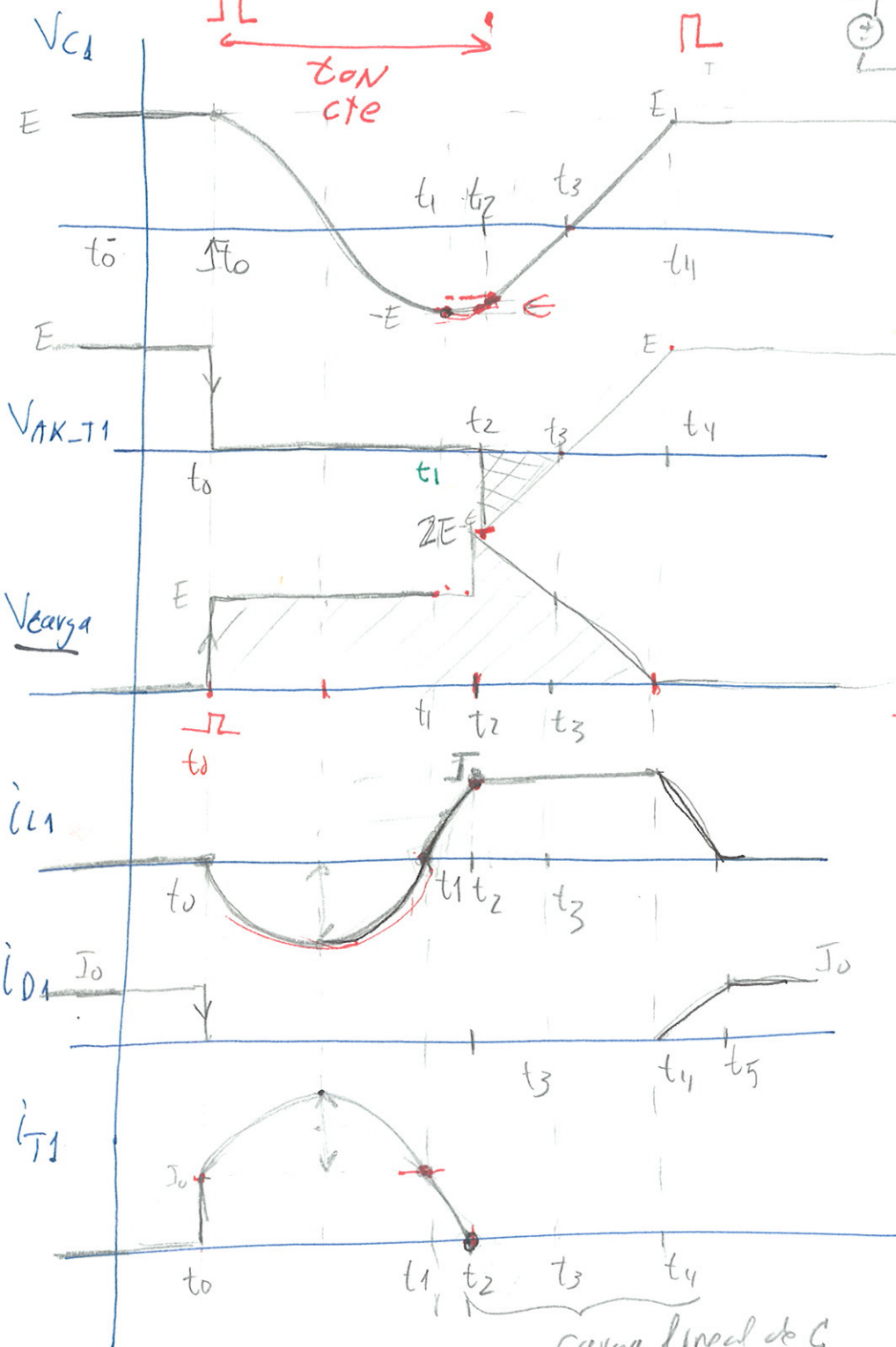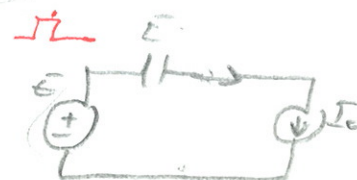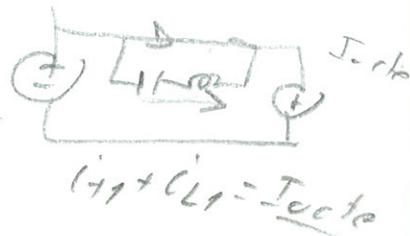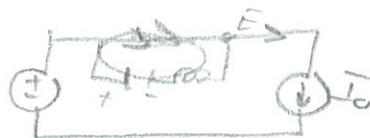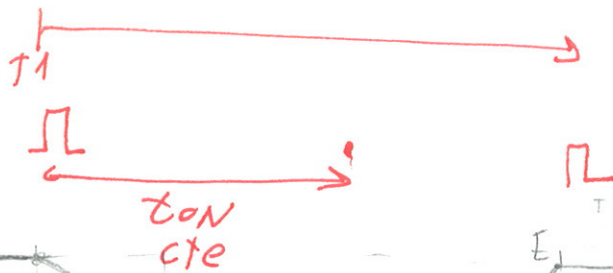en $t_4 \rightarrow V_c = E \Rightarrow V_{AK-D1} = V_{load} = V_c - E = 0$
 $D1 ON \#$



semiciclo resonante
G se descarga de $E_a - E$

$$(\pi \sqrt{L_1 C_1})$$

$$t_b = \frac{|V_c(t_2)| \cdot C_1}{I_o}$$